

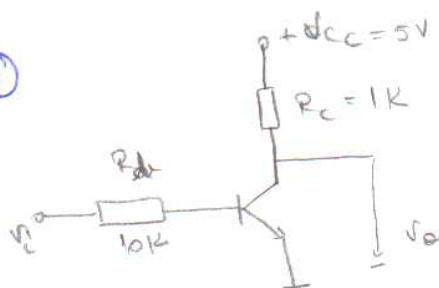


# Pregătire examen

①

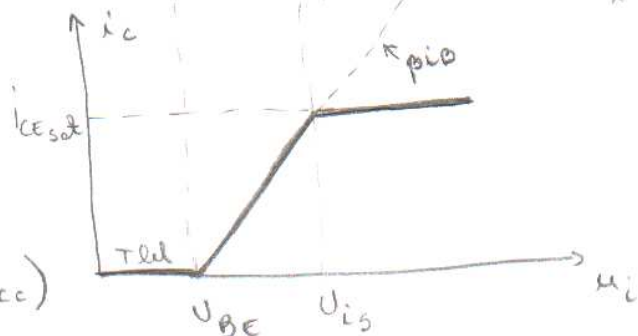

$$U_{BE} = 0,8V, \beta = 50$$

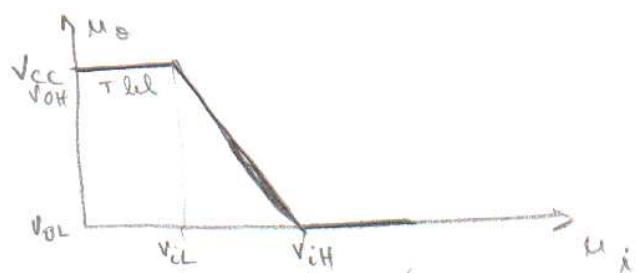

$$u_o = V_{CC} - i_c R_C \quad (1)$$

$$u_i < U_{BE} \Rightarrow T \text{ lăsat}$$

( $i_B = i_C = 0; u_o = V_{CC}$ )

$$u_i > U_{BE} \Rightarrow T \text{ deschis}$$

$$i_B = \frac{u_i - U_{BE}}{R_B}$$

$$\text{în RAN (pt. } u_o > 0)$$

$$i_C = \beta i_B \Rightarrow u_o = V_{CC} - \frac{\beta R_C}{R_B} \cdot (u_i - U_{BE}) \quad (\text{înlocuiește în rel. (1)})$$

T este în RAN pt.  $U_{BE} < u_i < U_{is}$

Pt.  $u_i > U_{is}$ , T este saturat,  $u_o = 0$ ,  $i_C = \frac{V_{CC}}{R_C} = i_{CSAT}$


Pt.  $u_i = U_{is}$ , T este la saturație incipientă

$$i_B = \frac{i_C}{\beta} = \frac{i_{CS}}{\beta} = \frac{V_{CC}}{\beta R_C} = i_{BSI}$$

$$u_o = 0 \quad (2) \quad i_B = i_{BSI} \Rightarrow u_{is} = U_{BE} + \frac{V_{CC} R_B}{\beta R_C}$$

$$\begin{cases} i_B > i_{BSI} \Rightarrow T \text{ în SAT} \Rightarrow i_C = i_{CS} \\ i_B < i_{BSI} \Rightarrow T \text{ în RAN} \Rightarrow i_C = \beta i_B \\ i_B = i_{BSI} \Rightarrow U_{is} \end{cases}$$


2

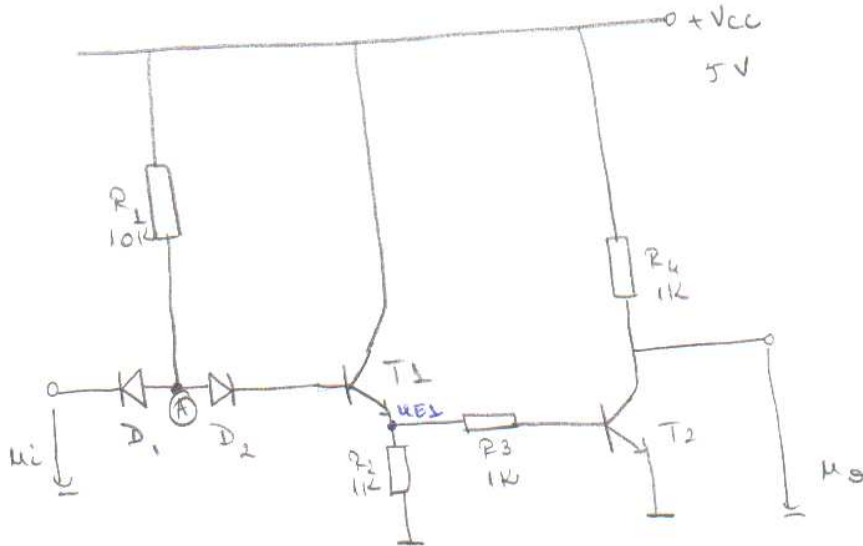

$$U_{BE} = 0,8V$$

$$U_{BE0} = 0,6V$$

$$\beta = 50$$

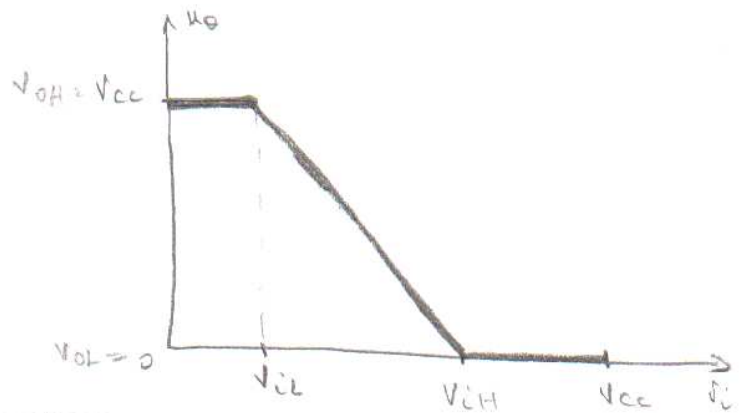

• pt  $u_i = 0$  avem:

$D_1$  deschisă  $\Rightarrow u_A = u_D \Rightarrow$

$\Rightarrow D_2, T_1, T_2$  blocat  $\Rightarrow u_o = V_{cc} = V_{OH}$

• pt  $u_i < V_{il}$  avem:

$T_2$  blocat  $\Rightarrow u_o = V_{cc}$

• pt  $u_i = V_{il}$  avem:

$T_2$  se deschide  $\Rightarrow u_{B2} = U_{BE0}$

$$V_{il} = \underbrace{U_{BE0}}_{T_2} + \underbrace{U_{BE}}_{T_1} + \underbrace{U_D - U_D}_{D_2 \ D_1} = 1,4V$$

• pt  $u_i = V_{cc}$ :

$D_1$  blocat,  $T_1, T_2$  deschise

$T_1$  în RAN (pt că  $u_{C1} = V_{cc} > U_{E1}$ )

$$u_A = u_{E1} + U_{BE} + U_D$$

$$i_{B1} = \frac{V_{cc} - U_{BE} - U_D - u_{E1}}{R_1} \quad (1)$$

$$i_{E1} = \frac{u_{E1}}{R_2} + \frac{u_{E1} - U_{BE}}{R_3} \quad (2)$$

$$i_{E1} = \beta i_{B1} \quad (3)$$

(1), (2), (3)  $\Rightarrow u_{E1} = \dots$

$$i_{B2} = \frac{u_{E1} - U_{BE}}{R_3}$$

$$i_{B2} > i_{B2si} = \frac{V_{CC}}{\beta R_4} = 0,1 \text{ mA} \Rightarrow T_2 \text{ saturat} \Rightarrow \boxed{u_o = 0 = V_{OL}}$$

- pt  $\boxed{u_i > V_{iH}}$  avem  
 $T_2$  saturat  $\Rightarrow u_o = 0$

- pt  $\boxed{u_i = V_{iH}}$  avem  
 $T_2$  la saturatie incipienta


$$i_B(V_{iH}) = i_{B2si}$$

$\Rightarrow$  deschis

$$i_{B2} = \frac{u_i + \overbrace{U_D}^{D_1} - \overbrace{U_D}^{D_2} - \overbrace{U_{BE}}^{T_1} - \overbrace{U_{BE}}^{T_2}}{R_3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_{iH} = 2V_{BE} + \frac{V_{CC}}{\beta} \cdot \frac{R_3}{R_4}}$$

$$i_{B2si} = \frac{V_{CC}}{\beta R_4}$$


③

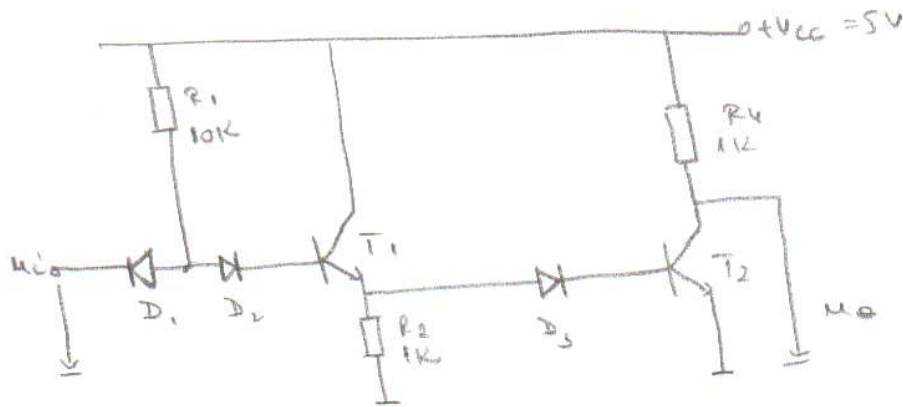

$$U_{BE} = 0,8V$$

$$U_{BE0} = 0,6V$$

$$\beta = 50$$

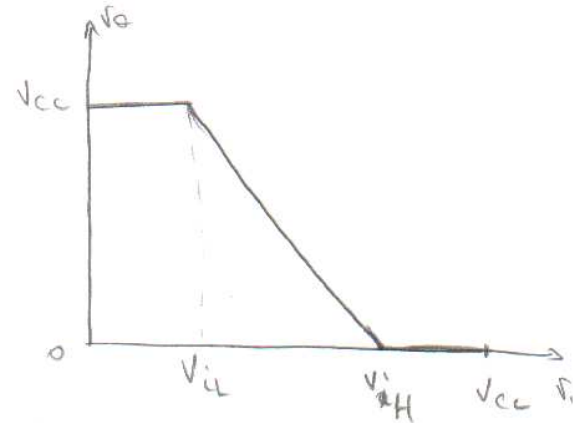

•  $u_i = 0$  așem:

$D_1$  deschis  $\Rightarrow u_A = u_D$

$D_2, T_1, D_3, T_2$  blocat  $\Rightarrow u_o = V_{cc} = V_{OH}$

•  $u_i < V_{IL}$  așem:  $T_2$  blocat,

•  $u_i \approx V_{IL}$  așem:

$T_2$  de deschide (simultan cu dioda  $D_3$ )

$$V_{IL} = \underbrace{V_{BE0}}_{T_2} + \underbrace{U_{D0}}_{D_3} + \underbrace{V_{BE}}_{T_1} + \underbrace{U_D - U_D}_{D_2 \text{ și } D_4} = 2V$$

•  $u_i = V_{cc}$  așem:

$D_1$  bloc,  $D_2, D_3, T_1, T_2$  deschis

$T_1$  în RAN ( $u_{CE} > u_{E1}$ )

$$i_{B1} = \frac{V_{cc} - 2U_{BE} - 2U_D}{R_1} = 0,18 \text{ mA}$$

$$i_{B2} = i_{E1} - i_{R2} = \beta i_{B1} - \frac{U_{D3} + U_{BE2}}{R_2} = 1,4 \text{ mA}$$

$$i_{B2} > i_{B2si} = \frac{V_{cc}}{\beta R_4} \Rightarrow T_2 \text{ sat} \Rightarrow u_o = 0 = V_{OL}$$

•  $u_i > V_{iH}$  asem:


$T_2$  saturat,  $D_1$  blocat.

•  $u_i = V_{iH}$  asem:

$D_1$  se deschide / blochează

$$V_{iH} = \underbrace{2V_{BE}}_{T_{1,2}} + \underbrace{2V_D}_{D_{2,3}} - \underbrace{V_{D_1}}_{D_1} = 2,6V$$

③

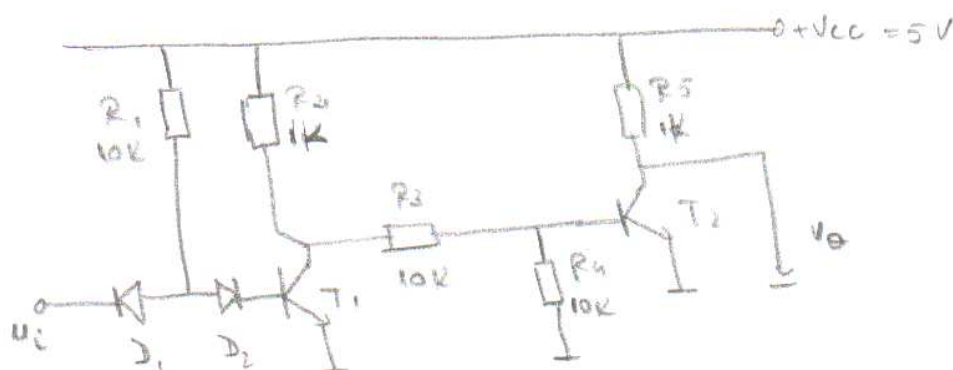


•  $u_i = 0$  asem:

$D_1$  deschis  $\Rightarrow D_2$  blocat,  $T_1$  blocat  
 $T_2$  deschis.

$$i_{B2} = i_{R3} - i_{R4} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_2 + R_3} - \frac{V_{BE}}{R_4} = 0,3mA$$
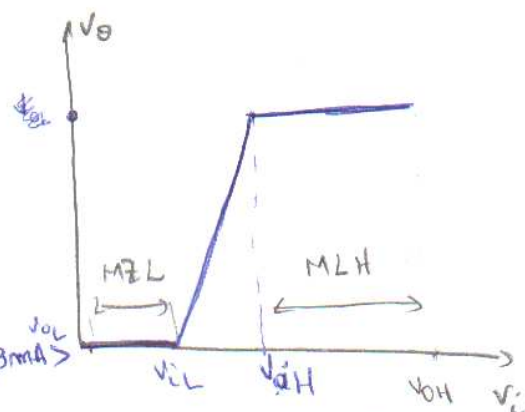
$$i_{B5,1} \geq \frac{V_{CC}}{\beta R_5} = 0,1mA \Rightarrow T_2 \text{ este saturat} \Rightarrow u_o = 0 = V_{oL}$$



•  $u_i < V_{iL}$  asem:

$T_2$  saturat,  $T_1$  blocat

•  $u_i = V_{iL}$  asem  $T_2$  la saturare incipientă  $\Rightarrow i_{B2} = i_{B2,si}$

$D_1, D_2$  deschise,  $T_1$  în RAN.

nu putem calcula  $i_{B2}(u_i)$

•  $u_i = V_{iH}$ ;  $T_1$  se deschide

$$V_{iH} = \underbrace{V_{BE1}}_{T_1} + \underbrace{V_{D2}}_{D_2} - \underbrace{V_{D1}}_{D_1} = 0,4V$$



- $u_i = V_{CC}$  :  $D_1$  lă ;  $T_1$  des

$$i_{B1} = \frac{V_{CC} - U_D - U_{BE}}{R_1} = \dots > i_{B51} = \frac{V_{CC}}{\beta R_2} \Rightarrow T_1 \text{ saturat}$$

$$u_{C1} = 0 \Rightarrow T_2 \text{ lă } (u_o = V_{CC} = U_{OH})$$

- $u_i > V_{iH}$  :  $T_2$  lă ,  $T_1$  sat ,  $D_1$  blochează

- $u_i = V_{iH}$  :  $D_1$  se deschide (blochează)

$$V_{iH} = U_{BE} + U_D - U_{D0} = 1V$$

$$M\%H = V_{OH} - V_{iH}$$

$$M\%L = V_{iL} - V_{OL}$$















$$\left[ m = \frac{i_B}{i_{B51}} - 1 \right] \quad (\text{în stare în care cele două tranzistoare sînt saturat})$$




$$P_{d_{med}} = V_{CC} \cdot \frac{i_{CC1} + i_{CC2}}{2}$$

↓ pentru intrare suspendată, adică  $V_{CC}$


$$i_{CC1} = \underbrace{\frac{V_{CC} - U_D - U_{BE}}{R_1}}_{i_{R1}} + \underbrace{\frac{V_{CC}}{R_2}}_{i_{C1sat}}$$
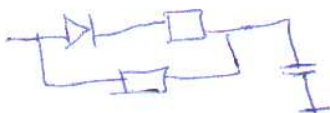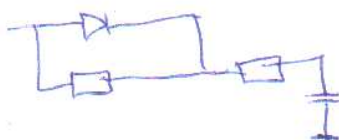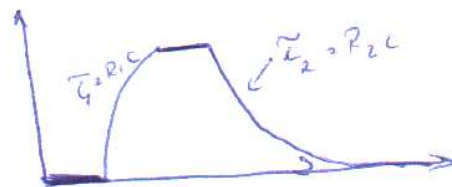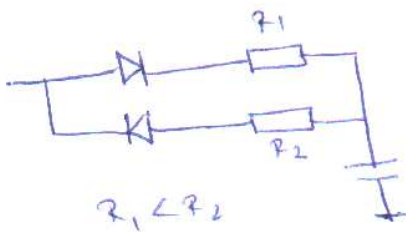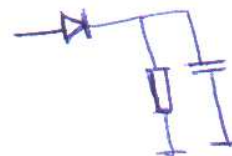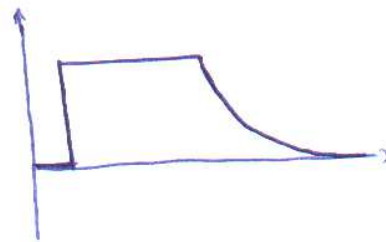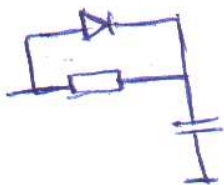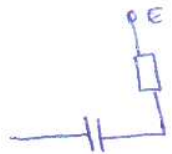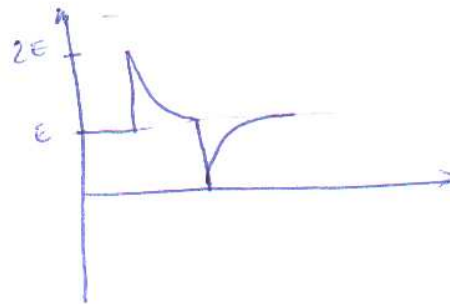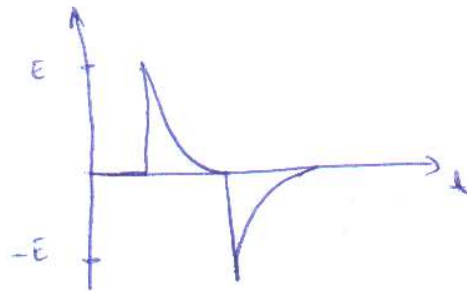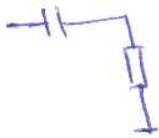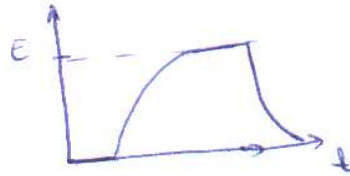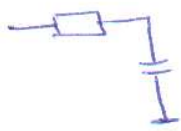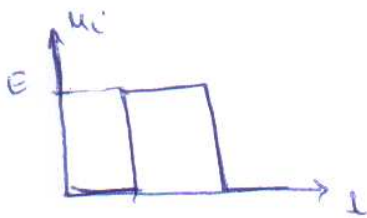
$$i_{CC2} = \underbrace{\frac{V_{CC} - U_D}{R_1}}_{i_{R1}} + \underbrace{\frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_2 + R_3}}_{i_{R2}} + \underbrace{\frac{V_{CC}}{R_5}}_{i_{C2sat}}$$



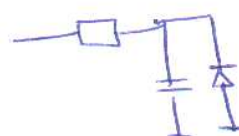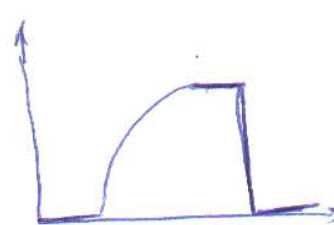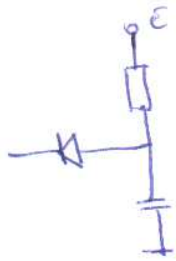

0	0	0	→	1
0	1	φ	→	0
1	0	φ	→	0
1	1	1	→	0

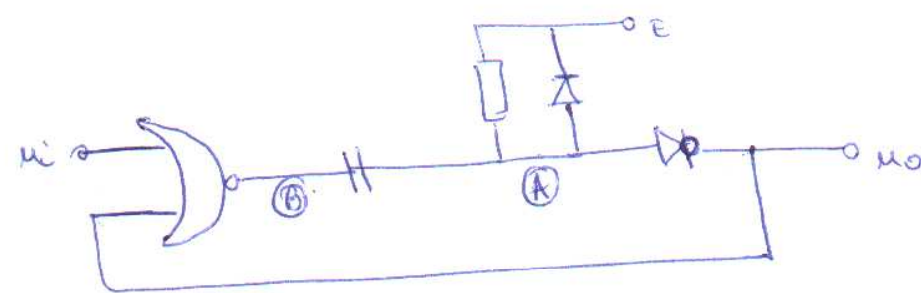

inițial, ținem condensatorul,  
ca în A vom avea E

